

數位系統技術




Keyboard

Ren-Der Chen (陳仁德)
Department of Computer Science and
Information Engineering
National Changhua University of Education
E-mail: rdchen@cc.ncue.edu.tw
Spring, 2023

實驗內容 (1/2)

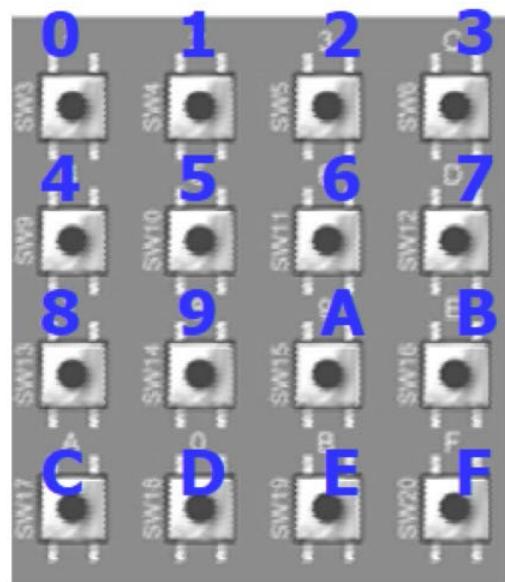- 設計一個資料儲存電路buffer[23:0]以存放6個數字，每個數字4位元，且這6個數字可同時會顯示在Seg7中。
- 按下keyboard的其中一個16進位數字0~F鍵時，該數字會存入buffer[3:0]位置，原先在buffer[19:0]的數字則會左移。



Keyboard

實驗內容 (2/2)

- 當keyboard有按鍵按下時(press=1) , Led9會亮燈表示，同時Led3~Led0會顯示所按之鍵的二進位值(scan_code[3:0])，亮燈表示1，不亮表示0。




Example

- 按下**3**，buffer = _____3
- 按下**4**，buffer = _____34
- 按下**1**，buffer = __341
- 按下**A**，buffer = __341A
- 按下**5**，buffer = _341A5
- 按下**F**，buffer = **341A5F**
- 按下**7**，buffer = **41A5F7**
- 按下**8**，buffer = **1A5F78**

Keyboard 工作原理

Ex: 給定 $I=1101$

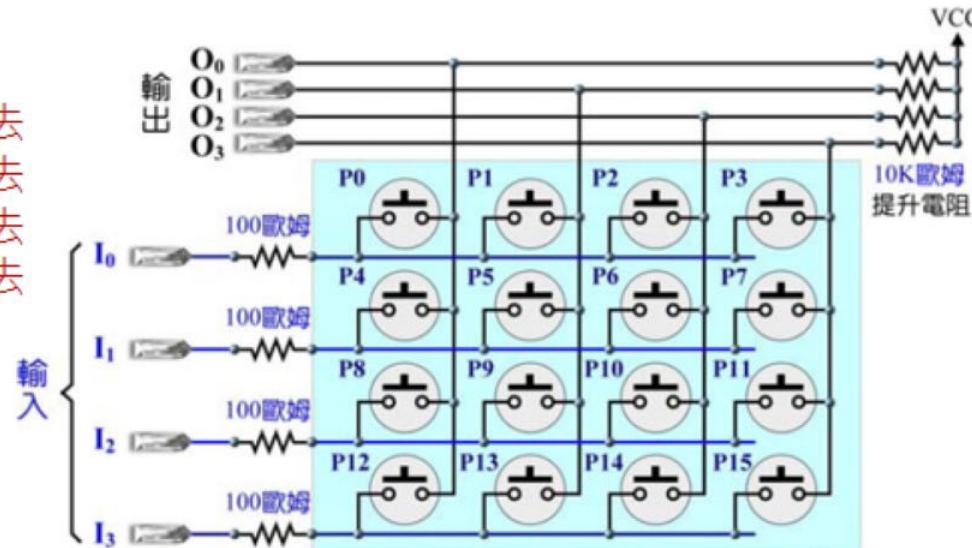1. 若偵測到 $O=1110$ ，表示 P4 按下去
2. 若偵測到 $O=1101$ ，表示 P5 按下去
3. 若偵測到 $O=1011$ ，表示 P6 按下去
4. 若偵測到 $O=0111$ ，表示 P7 按下去




掃描輸入

偵測輸出

順序	對應鍵	$I_3 I_2 I_1 I_0$	$O_3 O_2 O_1 O_0$			
0	$P_3 P_2 P_1 P_0$	1110	按 $P_0:1110$	按 $P_1:1101$	按 $P_2:1011$	按 $P_3:0111$
1	$P_7 P_6 P_5 P_4$	1101	按 $P_4:1110$	按 $P_5:1101$	按 $P_6:1011$	按 $P_7:0111$
2	$P_{11} P_{10} P_9 P_8$	1011	按 $P_8:1110$	按 $P_9:1101$	按 $P_{10}:1011$	按 $P_{11}:0111$
3	$P_{15} P_{14} P_{13} P_{12}$	0111	按 $P_{12}:1110$	按 $P_{13}:1101$	按 $P_{14}:1011$	按 $P_{15}:0111$


4x4 鍵盤掃瞄原理(無按鍵時 $O_3 O_2 O_1 O_0=1111$)

keyboard_top 電路方塊圖 (1/2)

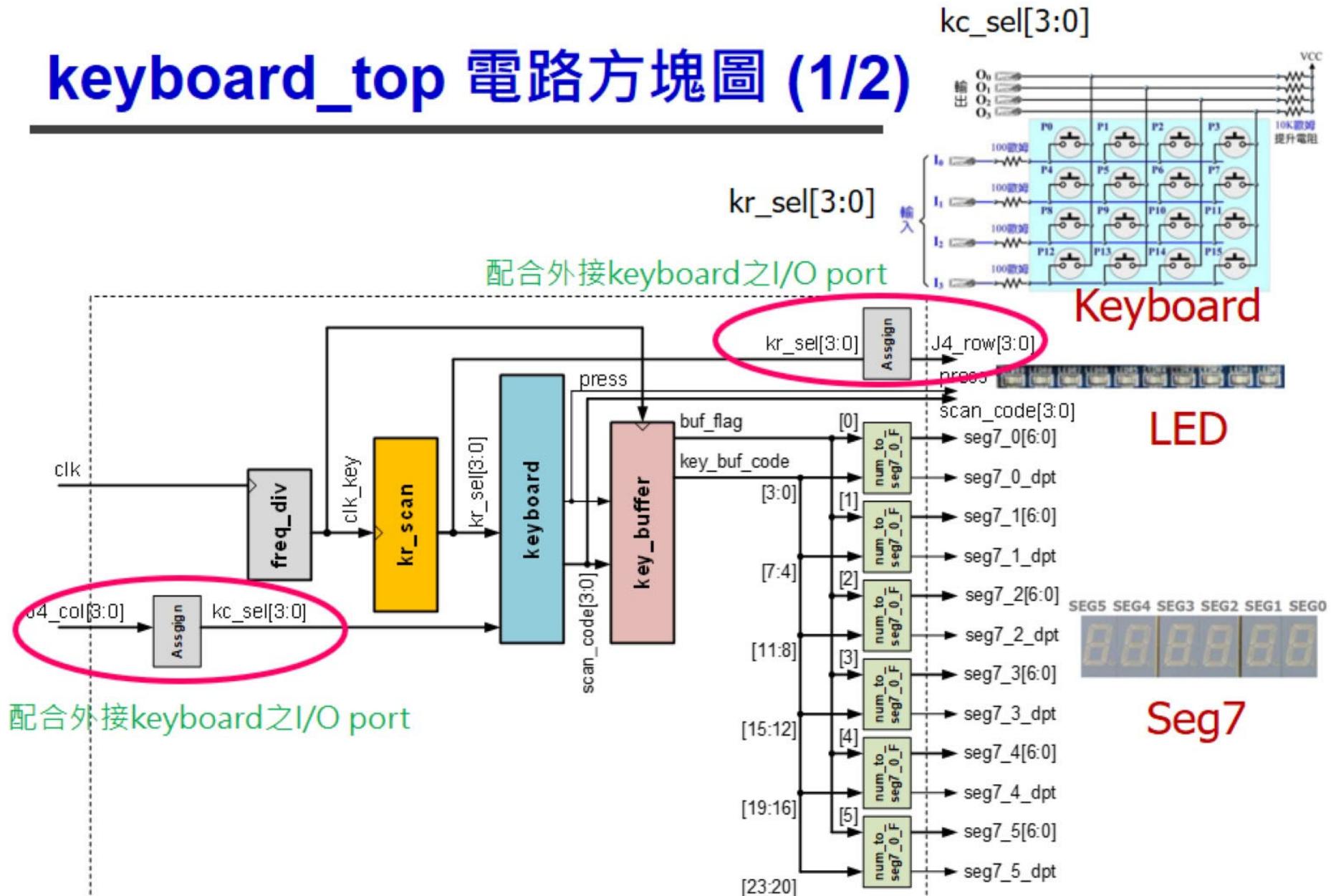

keyboard_top

keyboard_top 電路方塊圖 (2/2)

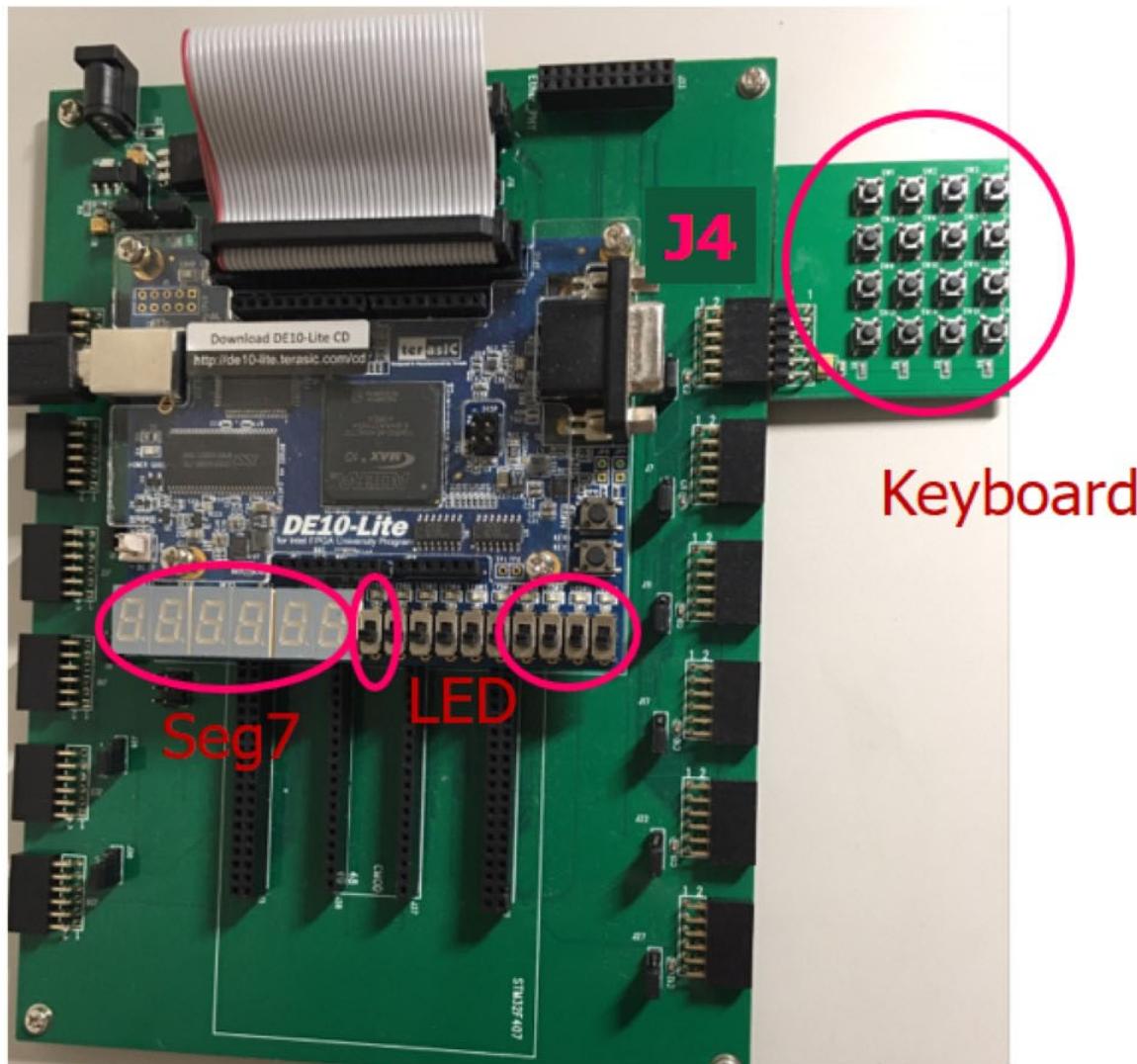


Design 1: kr_scan

- 設計keyboard之row掃描電路kr_scan.v，由上至下掃描keyboard。

```
module kr_scan(clk, rst, kr_out);
    input clk, rst;
    output reg [3:0] kr_out;

    always@(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst)
            kr_out = 4'b1110 // top row
        else // left circular shift
            kr_out = 4'b1101
        // 1110 -> 1101 -> 1011 -> 0111
        // select row from up to down
    end
endmodule
```

1110
1101
1011
0111

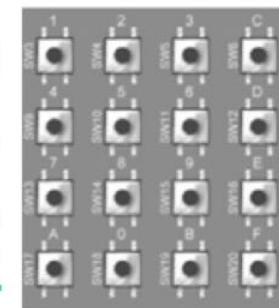

Design 2: keyboard (1/6)

- 設計keyboard偵測電路keyboard.v，判斷keyboard是否有按鍵按下，並產生按鍵之二進位編碼。


```
module keyboard(kr, kc, press, scan_code);
    input [3:0] kr;
    input [3:0] kc;
    output reg press;
    output reg [3:0] scan_code;

    always@(kr or kc) begin
        case(kr)
```

1. kr[3:0]為keyboard的row掃描輸入
2. kc[3:0]為keyboard的column偵測輸出
3. 若keyboard偵測到有任何鍵按下去，press之值為1
4. scan_code[3:0]為所按之鍵的二進位編碼


Design 2: keyboard (2/6)

```
4'b1110; // 1st row
case(kc)
  4'b1110: begin  press = 1'b1;
               scan_code = 4'h0;
  end // 0
  4'b1101: begin  press = 1'b1;
               scan_code = 4'h1;
  end // 1
  4'b1011: begin  press = 1'b1;
               scan_code = 4'h2;
  end // 2
  4'b0111: begin  press = 1'b1;
               scan_code = 4'h3;
  end // 3
  default: begin  press = 1'b0;
               scan_code = 4'h0;
  end // default
endcase
```

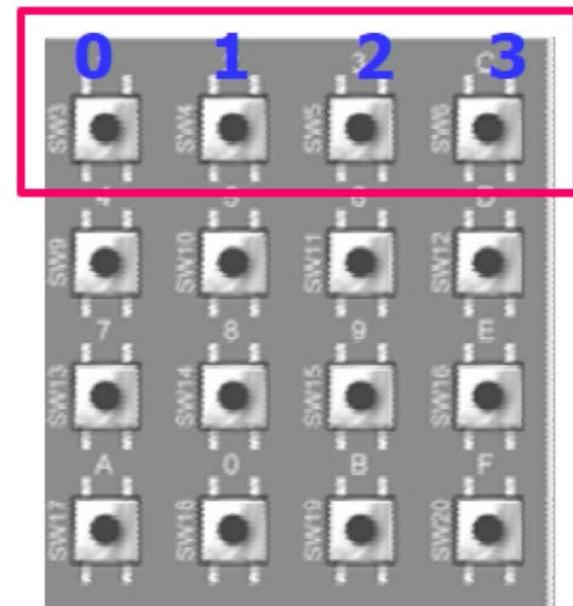


Design 2: keyboard (3/6)

```
4'b1101: // 2nd row
  case(kc)
    4'b1110: begin
      end //
    4'b1101: begin
      end //
    4'b1011: begin
      end //
    4'b0111: begin
      end //
    default: begin
      end //
  endcase
```

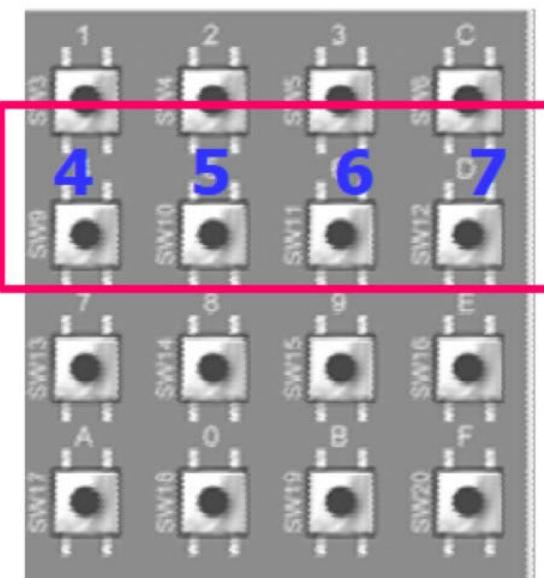


Design 2: keyboard (4/6)

```
4'b1011: // 3rd row
  case(kc)
    4'b1110: begin
      end //
    4'b1101: begin
      end //
    4'b1011: begin
      end //
    4'b0111: begin
      end //
    default: begin
      end //
  endcase
```

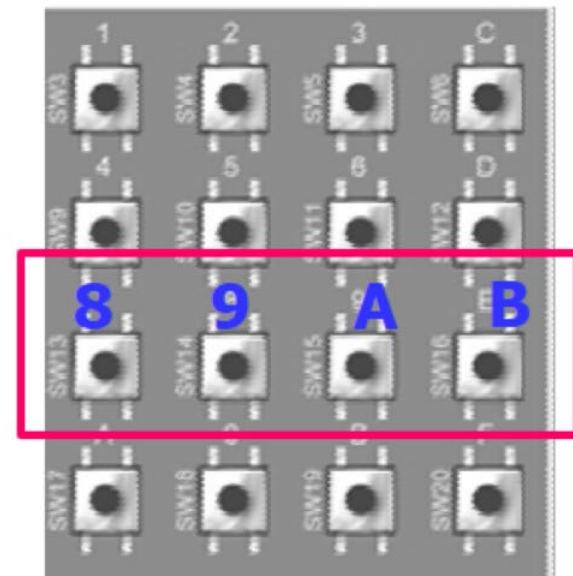

Design 2: keyboard (5/6)

```
4'b0111: // 4th row
  case(kc)
    4'b1110: begin
      end //
    4'b1101: begin
      end //
    4'b1011: begin
      end //
    4'b0111: begin
      end //
    default: begin
      end //
  endcase
```

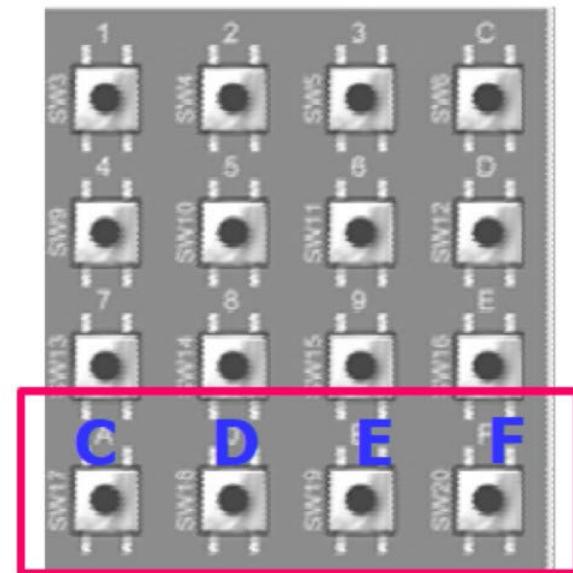

Design 2: keyboard (6/6)

```
    default: begin    press = 1'b0;
                    scan_code = 4'h0;
    end
endcase
end
endmodule
```

Design 3: key_buffer (1/2)

- 設計一個可存放6個數字之buffer電路key_buffer.v，每個數字4個位元。

```
module key_buffer(clk, rst, press, scan_code,
buf_flag, key_buf_code);

    input    clk, rst, press;
    input    [3:0] scan_code;
    output   [5:0] buf_flag;
    output   [23:0] key_buf_code;

    reg     [5:0] buf_flag;
    reg     [23:0] key_buf_code;
```

1. press為1時表示keyboard有按鍵被按下
2. scan_code[3:0]為所按下之鍵的二進位編碼
3. buf_flag[5:0]為記錄buffer電路中每個位置是否有數字存入
4. key_buf_code[23:0]為存放6個數字之24位元buffer電路，每個數字4個位元。


Design 3: key_buffer (2/2)

```
always@ (posedge clk or posedge rst) begin
    if (rst) begin
        buf_flag = 6'b000000;           // 初始時，buffer電路是空的
        key_buf_code = 24'h000000;
    end
    else
        if (press == 1'b1) begin
            buf_flag = [buf_flag[4:0], 1'b1]; // 若有按鍵按下，數字將存入buffer
            key_buf_code[23:0] = [key_buf_code[19:0], scan_code[3:0]]; // buf_flag[0]設為1，原
            // buf_flag[4:0]之值左移
        end
    end
endmodule
```

所按之鍵的二進位編碼scan_code[3:0]存入key_buf_code[3:0]，原本的[23:20]左移出buffer，[19:0]左移1個數字(4個位元)

Design 4: keyboard_top (1/4)

- 設計keyboard_top.v，整合所有電路模組。

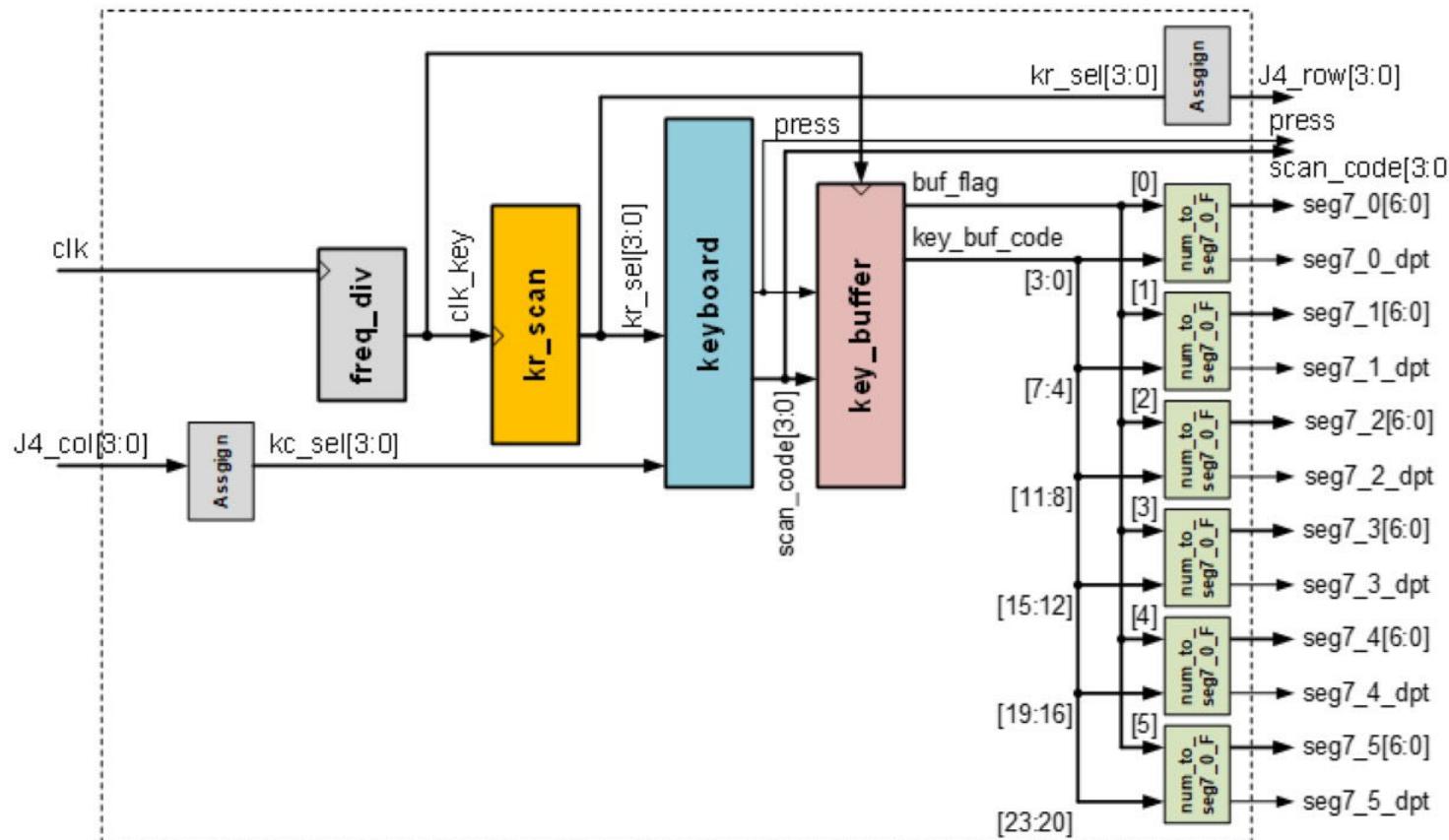

keyboard_top

Design 4: keyboard_top (2/4)

```
module keyboard_top (clk, rst, J4_col, J4_row, press, scan_code,
seg7_0, seg7_0_dpt, seg7_1, seg7_1_dpt, seg7_2, seg7_2_dpt,
seg7_3, seg7_3_dpt, seg7_4, seg7_4_dpt, seg7_5, seg7_5_dpt);

    input clk, rst;
    input [3:0] J4_col;
    output [3:0] J4_row;
    output press;
    output [3:0] scan_code;
    output [6:0] seg7_0, seg7_1, seg7_2, seg7_3, seg7_4, seg7_5;
    output seg7_0_dpt, seg7_1_dpt, seg7_2_dpt,
seg7_3_dpt, seg7_4_dpt, seg7_5_dpt;
```

Design 4: keyboard_top (3/4)

```
    wire [3:0] kr_sel, kc_sel;

    assign J4_row[0] = kr_sel[0];
    assign J4_row[1] = kr_sel[1];
    assign J4_row[2] = kr_sel[2];
    assign J4_row[3] = kr_sel[3];
    assign kc_sel[0] = J4_col[0]; 配合外接keyboard之I/O port
    assign kc_sel[1] = J4_col[1];
    assign kc_sel[2] = J4_col[2];
    assign kc_sel[3] = J4_col[3];

    wire clk_key;
    wire [5:0] buf_flag;
    wire [23:0] key_buf_code;
```

Design 4: keyboard_top (4/4)

freq_div	# (21)	m0
kr_scan		m1
keyboard		m2
key_buffer		m3
num_to_seg7_0_F		m4
num_to_seg7_0_F		m5
num_to_seg7_0_F		m6
num_to_seg7_0_F		m7
num_to_seg7_0_F		m8
num_to_seg7_0_F		m9

row scan及資料存入buffer之頻率

rst要反相 -> ~rst

按鍵二進位值對Seg7之編碼

若無資料則Seg7為暗


Pin Assignments (1/2)

clk

Clocks: 50 MHZ

CLK1: P11

CLK2: N14

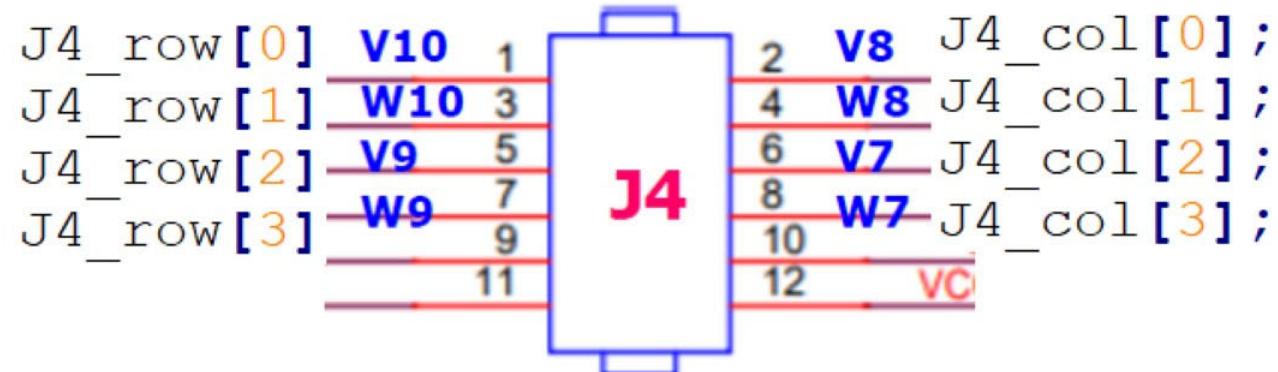

rst



KEY0: B8 Push: 0

KEY1: A7 Not push: 1

Pin Assignments (2/2)

SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 SEG0




SEG07 SEG06 SEG05 SEG04 SEG03 SEG02 SEG01 SEG00
D15 C17 D17 E16 C16 C15 E15 C14
SEG17 SEG16 SEG15 SEG14 SEG13 SEG12 SEG11 SEG10
A16 B17 A18 A17 B16 E18 D18 C18
SEG27 SEG26 SEG25 SEG24 SEG23 SEG22 SEG21 SEG20
A19 B22 C22 B21 A21 B19 A20 B20
SEG37 SEG36 SEG35 SEG34 SEG33 SEG32 SEG31 SEG30
D22 E17 D19 C20 C19 E21 E22 F21
SEG47 SEG46 SEG45 SEG44 SEG43 SEG42 SEG41 SEG40
F17 F20 F19 H19 J18 E19 E20 F18
SEG57 SEG56 SEG55 SEG54 SEG53 SEG52 SEG51 SEG50
L19 N20 N19 M20 N18 L18 K20 J20

press


scan_code[3:0]



1: LED on
0: LED off

LED9 LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 LED0
B11 A11 D14 E14 C13 D13 B10 A10 A9 A8

執行結果

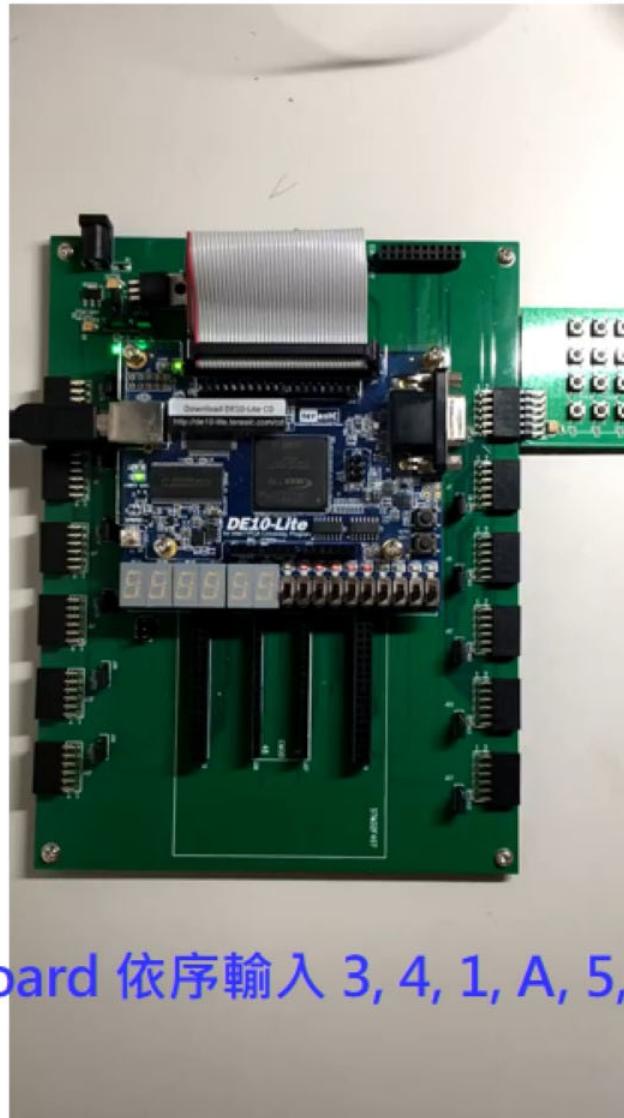

Keyboard 依序輸入 3, 4, 1, A, 5, F, 7, 8

File List

■ Verilog files

- freq_div.v (二的次方之除頻電路)
- num_to_seg7_0_F.v (16進位數字轉Seg7編碼)
- kr_scan.v (產生列掃描的信號)
- keyboard.v (產生按鍵編碼)
- key_buffer.v (將按鍵資料送入buffer)
- keyboard_top.v (最上層top電路)

實驗結果驗收

- 請老師或助教驗收 keyboard_top 電路於實驗板顯示之圖形